

3.4、

(1) if_else 语句:


源代码:

```
module decoder38(data_in,data_out,ena);
    input [2:0] data_in;
    input ena;
    output reg [7:0] data_out;
    always@(data_in or ena)begin
        if(ena==1)
            if(data_in==3'b000) data_out = 8'b1111_1110;
            else if(data_in==3'b001) data_out = 8'b1111_1101;
            else if(data_in==3'b010) data_out = 8'b1111_1011;
            else if(data_in==3'b011) data_out = 8'b1111_0111;
            else if(data_in==3'b100) data_out = 8'b1110_1111;
            else if(data_in==3'b101) data_out = 8'b1101_1111;
            else if(data_in==3'b110) data_out = 8'b1011_1111;
            else if(data_in==3'b111) data_out = 8'b0111_1111;
            else data_out = 8'bxxxxxxx;
        else data_out = 8'b0000000;
    end
endmodule
```


仿真代码:

```
module tb_decoder38;
    reg [2:0] data_in; wire [7:0] data_out; reg ena;
    initial begin
        data_in = 3'b000;ena = 1;
        #50 data_in = 3'b001;ena = 1;
        #50 data_in = 3'b010;ena = 1;
        #50 data_in = 3'b011;ena = 1;
        #50 data_in = 3'b100;ena = 1;
        #50 data_in = 3'b101;ena = 1;
        #50 data_in = 3'b110;ena = 1;
        #50 data_in = 3'b111;ena = 1;
        #50 $stop;
    end
    decoder38 txt1(.data_in(data_in),.data_out(data_out),.ena(ena));
endmodule
```

仿真图:

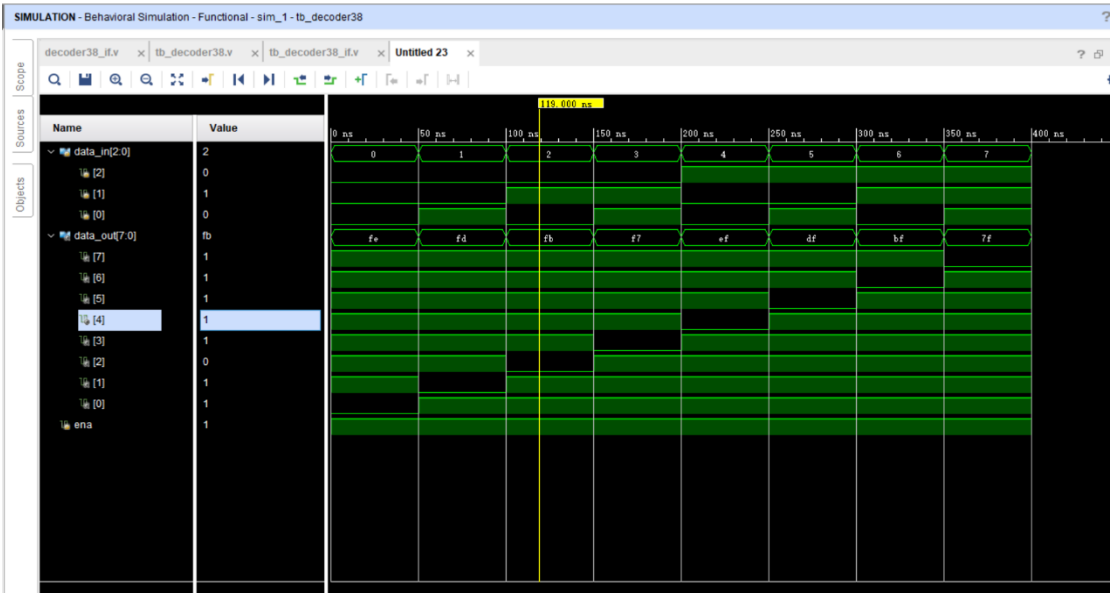

RTL 原理图:

 

资源开销:

Tcl Console	Messages	Log	Reports	Design Runs	Utilization
Hierarchy					
Summary					
Slice Logic					
Slice LUTs (<1%)					
LUT as Logic (<1%)					
Hierarchy					
Name					
^1					
Slice LUTs (303600)					
Bonded IOB (600)					
decoder38					
4					
12					

case 语句:

源代码:

```
module decoder38(data_in,data_out,ena);
    input [2:0] data_in;  input wire ena;  output reg [7:0] data_out;
    always@(data_in)begin
        case(data_in)
```

```

        3'b000 : data_out = 8'b1111_1110;
        3'b001 : data_out = 8'b1111_1101;
        3'b010 : data_out = 8'b1111_1011;
        3'b011 : data_out = 8'b1111_0111;
        3'b100 : data_out = 8'b1110_1111;
        3'b101 : data_out = 8'b1101_1111;
        3'b110 : data_out = 8'b1011_1111;
        3'b111 : data_out = 8'b0111_1111;
        default : data_out = 8'b0000_0000;
    endcase
end
endmodule

```


仿真代码：

```


module tb_decoder38;
    reg [2:0] data_in;  wire [7:0] data_out;  reg ena;
    initial begin
        data_in = 3'b000;
        ena = 1;
        #50
        data_in = 3'b001;
        ena = 1;
        #50
        data_in = 3'b010;
        ena = 1;
        #50
        data_in = 3'b011;
        ena = 1;
        #50
        data_in = 3'b100;ena = 1;
        #50
        data_in = 3'b101;ena = 1;
        #50
        data_in = 3'b110;ena = 1;
        #50
        data_in = 3'b111;ena = 1;
        #50
        $stop;
    end
    decoder38 txt1(.data_in(data_in), .data_out(data_out), .ena(ena));
endmodule

```

仿真图:

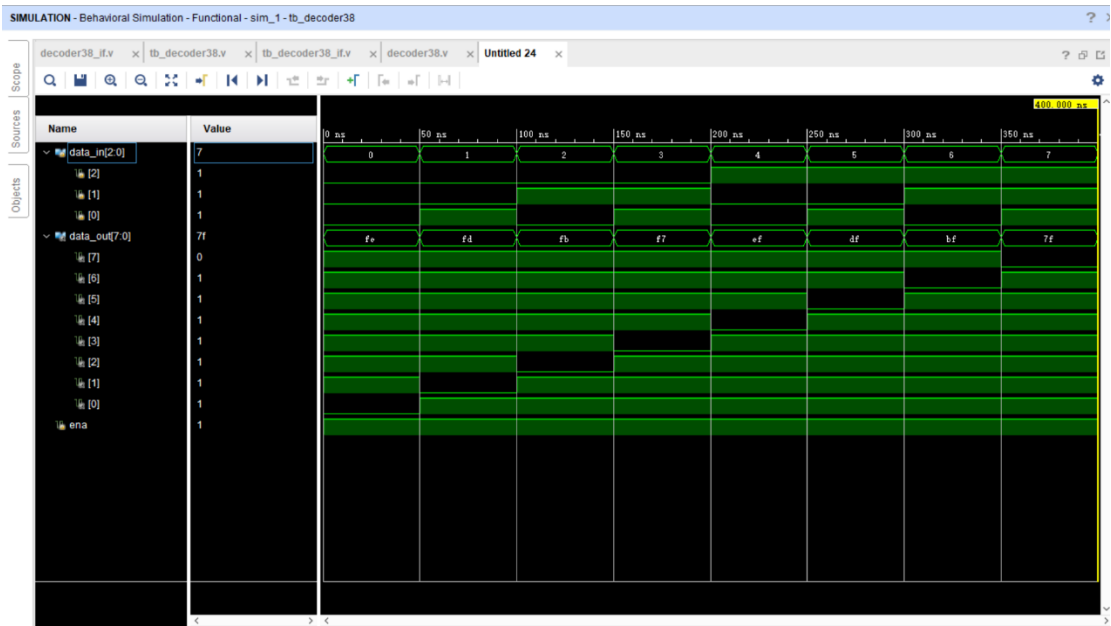

RTL 原理图:

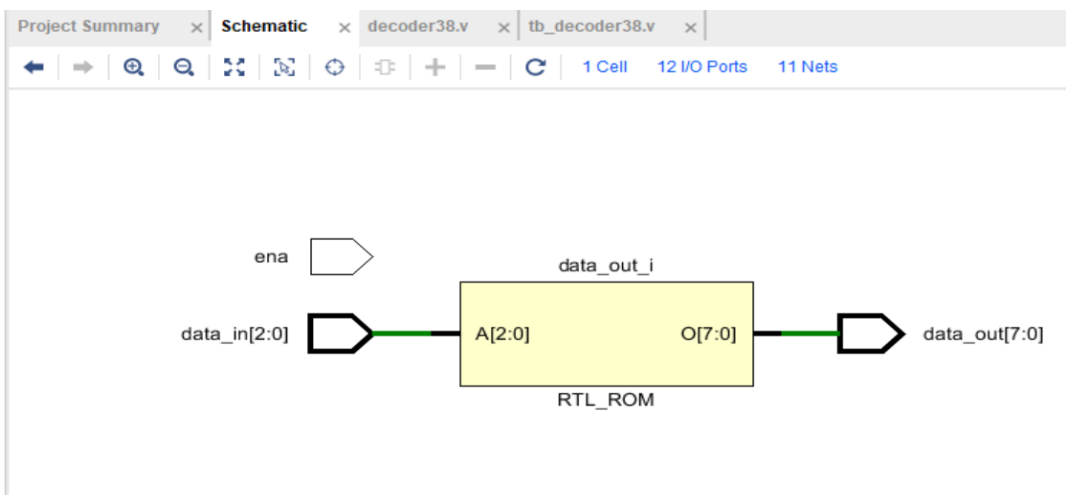

资源开销:

Tcl Console	Messages	Log	Reports	Design Runs	Utilization
Hierarchy					
Hierarchy					
Summary					
CLB Logic					
CLB LUTs (<1%)					
LUT as Logic (<1%)					
Name					
CLB LUTs (788160)					
Bonded IOB (702)					
decoder38					
4					
11					

比较：if_else 语句的逻辑判断是有优先级地，case 的逻辑判断是并列的。在该题中两者的仿真代码与仿真图形是一样的。但是两者 RTL 原理图以及资源开销不同，此题中，case 语句资源开销比 if_else 语句少了用一个 IOB。

3.8、

源代码：

```
module comparison(bcd_in, data_out);
    input [3:0] bcd_in;
    output reg data_out;
    always@(*)begin
        if(bcd_in > 5)
            data_out = 1;
        else
            data_out = 0;
        end
    endmodule
```

仿真代码：

```
module tb_comparison;
    reg [3:0] bcd_in;
    wire data_out;
    initial begin
        bcd_in = 4'b0000;
        #50 bcd_in = 4'b0001;
        #50 bcd_in = 4'b0010;
        #50 bcd_in = 4'b0011;
        #50 bcd_in = 4'b0100;
        #50 bcd_in = 4'b0101;
        #50 bcd_in = 4'b0110;
        #50 bcd_in = 4'b0111;
        #50 bcd_in = 4'b1000;
        #50 bcd_in = 4'b1001;
        #50 bcd_in = 4'b1010;
        #50 bcd_in = 4'b1011;
        #50 bcd_in = 4'b1100;
        #50 bcd_in = 4'b1101;
    end
endmodule
```


```
#50    bcd_in = 4'b1110;
#50    bcd_in = 4'b1111;
#50    $stop;

end


comparison txt1(.bcd_in(bcd_in), .data_out(data_out));

endmodule
```

仿真图:

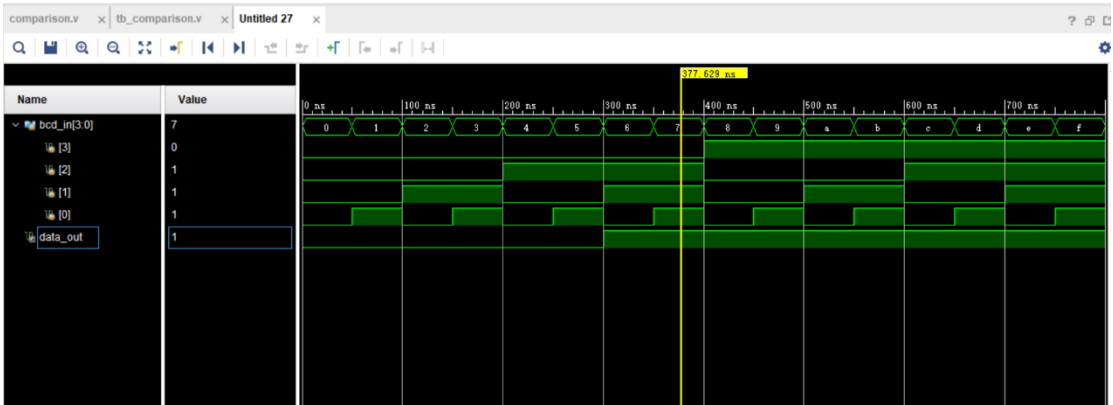

RTL 原理图:

 

资源开销:

Log	Reports	Design Runs	Utilization		
<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>					

3. 19、

源代码:

```
`timescale 1ns / 1ps
module add_full(A,B,C,Carry,S);
    input A,B,C;
    output Carry,S;
    assign S = A^B^C;
    assign Carry = (A&B)|(B&C)|(A&C);
endmodule

module add(add_1, add_2,A,B);
    input [7:0] add_1;
    input [7:0] add_2;
    //input cin;
    output [3:0] A;
    output [3:0] B;
    wire [7:0] temp;
    wire [8:0] C;
    assign C[0] = 0;
    add_full u1(add_1[0], add_2[0], C[0], C[1], temp[0]),
        u2(add_1[1],add_2[1],C[1], C[2], temp[1]),
        u3(add_1[2],add_2[2],C[2],C[3], temp[2]),
        u4(add_1[3],add_2[3],C[3],C[4], temp[3]),
        u5(add_1[4],add_2[4],C[4],C[5], temp[4]),
        u6(add_1[5],add_2[5],C[5],C[6], temp[5]),
        u7(add_1[6],add_2[6],C[6],C[7], temp[6]),
        u8(add_1[7],add_2[7],C[7],C[8], temp[7]);
    assign A = {temp[7],temp[6],temp[5],temp[4]};
    assign B = {temp[3],temp[2],temp[1],temp[0]};
endmodule
```

仿真代码:

```
`timescale 1ns / 1ps
module tb_add;
    reg [7:0] add_1; reg [7:0] add_2;
    wire [7:0] temp; wire [3:0] A;
    wire [3:0] B;
    initial begin
        add_1 = 8'b0000_0000; add_2 = 8'b0000_0000;
        #50
        add_1 = 8'b0000_0000; add_2 = 8'b0000_0001;
        #50
    end
endmodule
```

```


add_1 = 8'b0000_0000; add_2 = 8'b0000_0010;
#50
add_1 = 8'b0000_0000; add_2 = 8'b0000_0011;
#50
add_1 = 8'b0000_0000; add_2 = 8'b0000_0100;
#50
add_1 = 8'b0000_0000; add_2 = 8'b0000_0101;
#50
add_1 = 8'b0001_0000; add_2 = 8'b0000_0110;
#50
add_1 = 8'b0010_0000; add_2 = 8'b0000_0111;
#50
add_1 = 8'b0011_0000; add_2 = 8'b0000_1000;
#50
add_1 = 8'b0100_0000; add_2 = 8'b0000_0001;
#50
add_1 = 8'b0101_0000; add_2 = 8'b0000_0010;
#50
add_1 = 8'b0111_0000; add_2 = 8'b0000_0001;
#50    $stop;

end


add txt1(.add_1(add_1),.add_2(add_2),.A(A),.B(B) );
endmodule

```

仿真图：

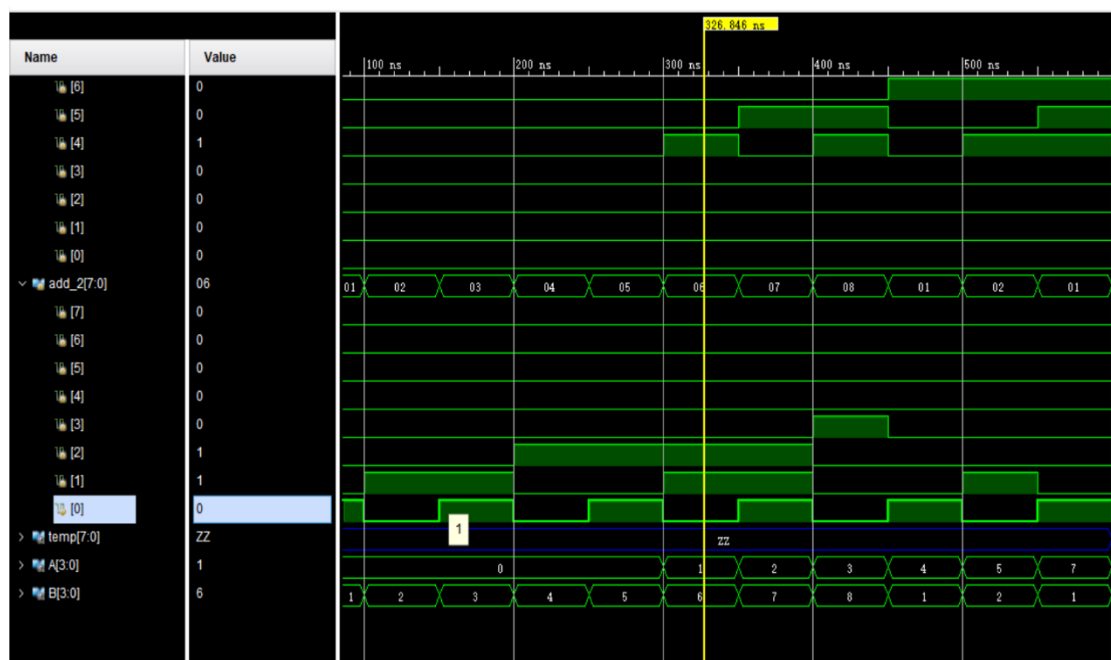

RTL 原理图:

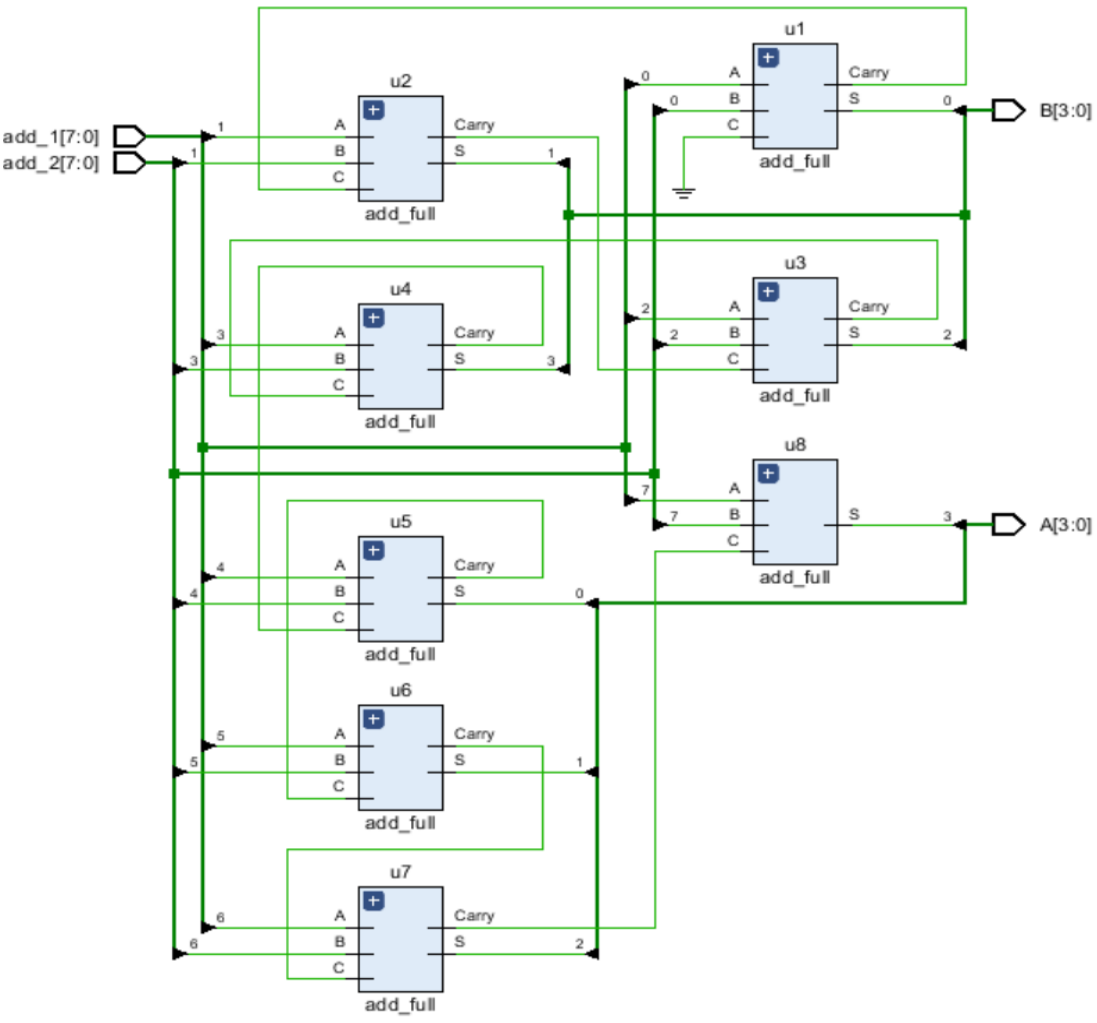

资源分析:

Reports Design Runs Utilization ×		
Hierarchy		
Name ^ 1	Slice LUTs (303600)	Bonded IOB (600)
add	8	24

5.4、

源代码:

```
`timescale 1ns / 1ps
module adder( CLK,RST,EN,LOAD,COUT,DOUT,DATA);
    input CLK,EN,RST,LOAD;
    input [3:0] DATA;
    output [3:0] DOUT;
    output [3:0] COUT;
    reg [3:0] Q1;
    reg COUT;
    assign DOUT = Q1;
    always @(posedge CLK or negedge RST)
    begin
        if(!RST) Q1 <= 0;//RST=0 时，对内部寄存器单元异步清 0
        else if (!LOAD) Q1 <= DATA;
        else if(EN) begin
            if(Q1 < 9) Q1 <= Q1 + 1;
            else Q1 <= 4'b0000;
        end
    end
    always@(Q1)
    if(Q1 == 4'h9) COUT = 1'b1;
    else COUT = 1'b0;
endmodule
```

仿真代码:

```
`timescale 1ns / 1ps
module tb_adder;
    reg CLK,RST,EN,LOAD;    reg [3:0] DATA;
    wire [3:0] DOUT;    wire COUT;
    initial
        CLK = 0;
    always
        #5 CLK = ~CLK;


    initial begin
        RST = 0;
        LOAD = 1;
        EN = 1;
        DATA = 4'h11;
        #20 RST = 1;
        #50 LOAD = 0;;
    end
endmodule
```

```
#5    LOAD = 1;
#50   $finish;


end

adder txt1(.CLK(CLK),.RST(RST),.EN(EN),.LOAD(LOAD),.COUT(COUT),.DOUT(DOUT),.DATA(DATA));
endmodule
```

仿真图:

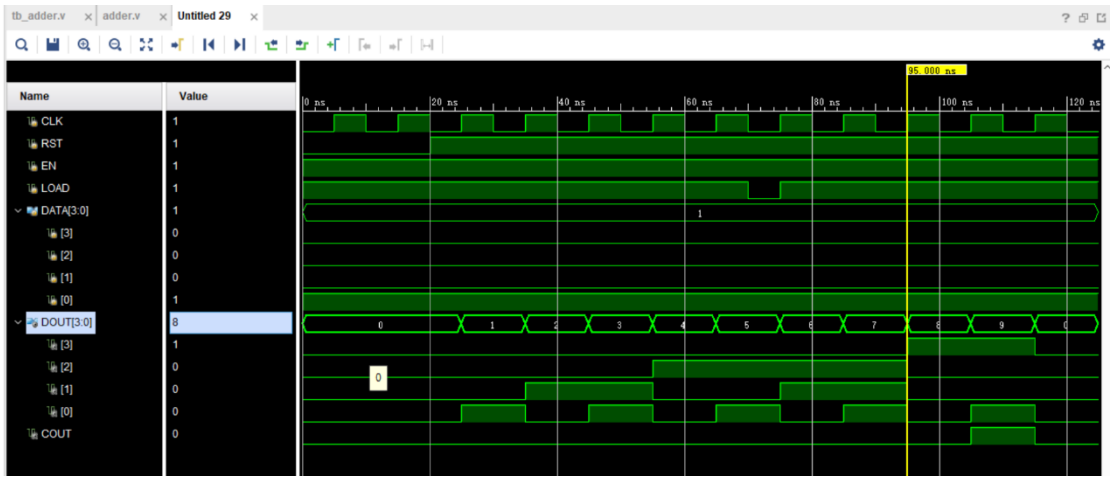

RTL 原理图:

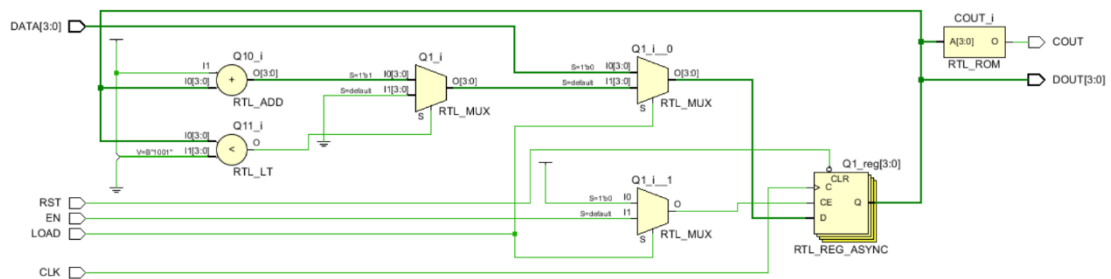

资源分析:

Utilization				
Hierarchy				
Name	Slice LUTs (303600)	Slice Registers (607200)	Bonded IOB (600)	BUFGCTRL (32)
adder	7	4	13	1

5.5、

源代码:

```
`timescale 1ns / 1ps

module auto_add(CLK, RST, EN, LOAD, COUT, DOUT, DATA);
    input CLK, EN, RST, LOAD;    input [15:0] DATA;
    output [15:0] DOUT, COUT;
    reg[15:0] Q1;    reg COUT;    reg FULL;
    assign DOUT = Q1;
    always @(posedge CLK or posedge LOAD or negedge RST)
    begin
        if(!RST) //异步复位信号
        begin
            Q1 <= 0;    FULL <= 0;
        end
        else if(LOAD) //异步加载信号
        begin
            Q1 <= DATA;
        end
        else if(EN) //同步使能信号
        begin
            Q1 <= Q1 + 1;
        end
    end

    always @(Q1)
    begin
        if(Q1 == 16'b1111111111111111)
            COUT = 1'b1;
        else
            COUT <= 1'b0;
        end
        assign LOAD = (Q1 == 16'd0); //产生加载信号
        assign DOUT = Q1;           //数据
    end
endmodule
```

仿真代码:

```
`timescale 1ns / 1ps

module tb_auto_adder();
    reg CLK, EN, RST, LOAD;    reg [15:0] DATA;
    wire [15:0] DOUT;    wire COUT;
    initial begin
        RST = 0;    CLK = 0;
        LOAD = 1;    EN = 0;
    end
endmodule
```


5.8、

源代码:


```
`timescale 1ns / 1ps
module counter_74LS160(CLK, RST, EN, LOAD, COUT, DOUT, DATA);
    input CLK, RST, EN, LOAD;    input [3:0] DATA;
    output [3:0] DOUT;    output COUT;
    reg[3:0] Q1;    reg COUT;
    assign DOUT = Q1;
    always @(posedge CLK or negedge RST)
    begin
        if(!RST)    //异步清零
            Q1 <= 0;
        else if(EN)    //同步使能
            begin
                if(!LOAD)    Q1 <= DATA;
                else if(Q1 < 9)    Q1 <= Q1 + 1;
                else    Q1 <= 4'b0000;
            end
        end
        always @(Q1)
            if(Q1 == 4'h9)    COUT = 1'b1;
            else    COUT = 1'b0;
    endmodule
```

仿真代码:


```
`timescale 1ns / 1ps
module tb_counter_74LS160;
    reg CLK,RST,EN,LOAD;    reg [3:0] DATA;
    wire [3:0] DOUT;    wire COUT;
    initial
        CLK = 0;
    always
        #5 CLK = ~CLK;
    initial begin
        RST = 0;    LOAD = 1;    EN = 1;    DATA = 4'h11;
        #20 RST = 1;
        #50 LOAD = 0;;
        #5 LOAD = 1;
        #50 $finish;
    end

    counter_74LS160
    txt1(.CLK(CLK),.RST(RST),.EN(EN),.LOAD(LOAD),.COUT(COUT),.DOUT(DOUT),.DATA(DATA));
endmodule
```

仿真图:

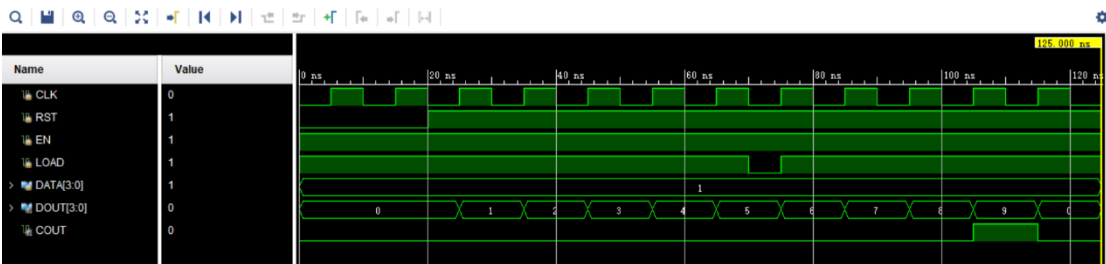

RTL 原理图:

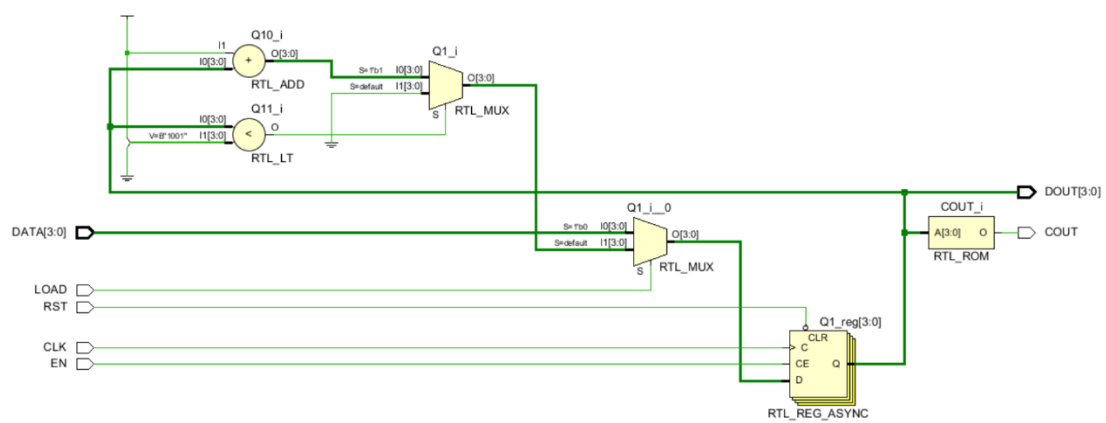

资源分析:

Utilization				
Hierarchy				
Name	Slice LUTs (303600)	Slice Registers (607200)	Bonded IOB (600)	BUFGCTRL (32)
counter_74LS160	6	4	13	1

5.9、

源代码:

```
`timescale 1ns / 1ps
module updowncnt16(q, count, d, load, en, clk, clr, up_down);
    input [15:0] d;
    input load, en, clk, clr, up_down;
    output [15:0] q;    reg [15:0] q;    output count;
    always @(posedge clk or negedge clr)
    begin
```


资源分析：

Log	Reports	Design Runs	Utilization		
» Hierarchy					
Name ^ 1		Slice LUTs (303600)	Slice Registers (607200)	Bonded IOB (600)	BUFGCTRL (32)
updowncnt16		24	16	38	1

10.1、

代码如下：

```
`timescale 1ns / 1ps
module improvement10_1(clk,reset,state_inputs,comb_outputs);
    input clk,reset;    input [0:1] state_inputs;
    output [3:0] comb_outputs;    reg [3:0] comb_outputs;
    parameter s0=0,s1=1,s2=2,s3=3,s4=4;
    reg [4:0] c_st,next_state;
    always @(posedge clk or negedge reset) begin
        if(!reset) c_st <= 0;
        else    c_st <= next_state;
    end
    //过程 1： 负责状态转换
    always @(c_st or state_inputs) begin
        case(c_st)
            s0:begin
                if(state_inputs == 2'b00)    next_state <= s0;
                else    next_state <= s1;
            end
            s1:begin
                if(state_inputs == 2'b01)    next_state <= s1;
                else    next_state <= s2;
            end
            s2:begin
                if(state_inputs == 2'b10)    next_state <= s0;
                else    next_state <= s3;
            end
            s3:begin
                if(state_inputs == 2'b11)    next_state <= s3;
                else    next_state <= s4;
            end
        end
    end
end
```

```

s4:begin
    next_state <= 0;
end
default:next_state <= s0;
endcase
end

//过程 2： 负责输出控制信号
always @(c_st or state_inputs) begin
    case(c_st)
        s0:begin
            comb_outputs <= 5;
        end
        s1:begin
            comb_outputs <= 8;
        end
        s2:begin
            comb_outputs <= 12;
        end
        s3:begin
            comb_outputs <= 14;
        end
        s4:begin
            comb_outputs <= 9;
        end
    endcase
end
endmodule

```